

ATIVIDADE: DESAFIO HACKER – QUEBRE O CÓDIGO

Objetivo: Descobrir a lógica por trás de tabelas verdade e montar os circuitos no Logisim usando portas AND, OR e NOT.

FASE 1

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

FASE 2

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

FASE 3: A saída deve ser 1 quando pelo menos DUAS entradas forem 1.

FASE 4: Refazer o circuito usando o menor número possível de portas lógicas.