

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

ATIVIDADE CIRCUITO

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG

ABRIL/2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

ATIVIDADE CIRCUITO

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Arquitetura de Computadores do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 2º período

Professor: Diego Vinícius de Castro

MONTES CLAROS – MG

ABRIL/2026

Atividade: Circuito lógico

1. Modo	A	B	Resultado
0	0001	0001	0010 0
1	0010	0001	0001 1

Hipótese -

1. Ocorre $(A+B)$ - soma
2. Ocorre $(A-B)$ - subtração
3. Não, o circuito depende do modo.

Caminho da B.

1. Pela porta XOR $(A \oplus B)$
2. Não muda.
3. Inverte a B.

Investigação - $A = 0101$, $B = 0011$, Modo 1

1. $0011 \rightarrow 1100$

2. $0101 + 1100^{com} = 10010$

3. Subtração = $5 - 3$.

Complemento de 2 -

1- Complemento de 1.

2- Los resultados de incursión


3- Complemento de 2.

Conclusão -


1- Demos o valor de A com o complemento de 2 de B.

2.a - Roma.

2.b - Anulação.

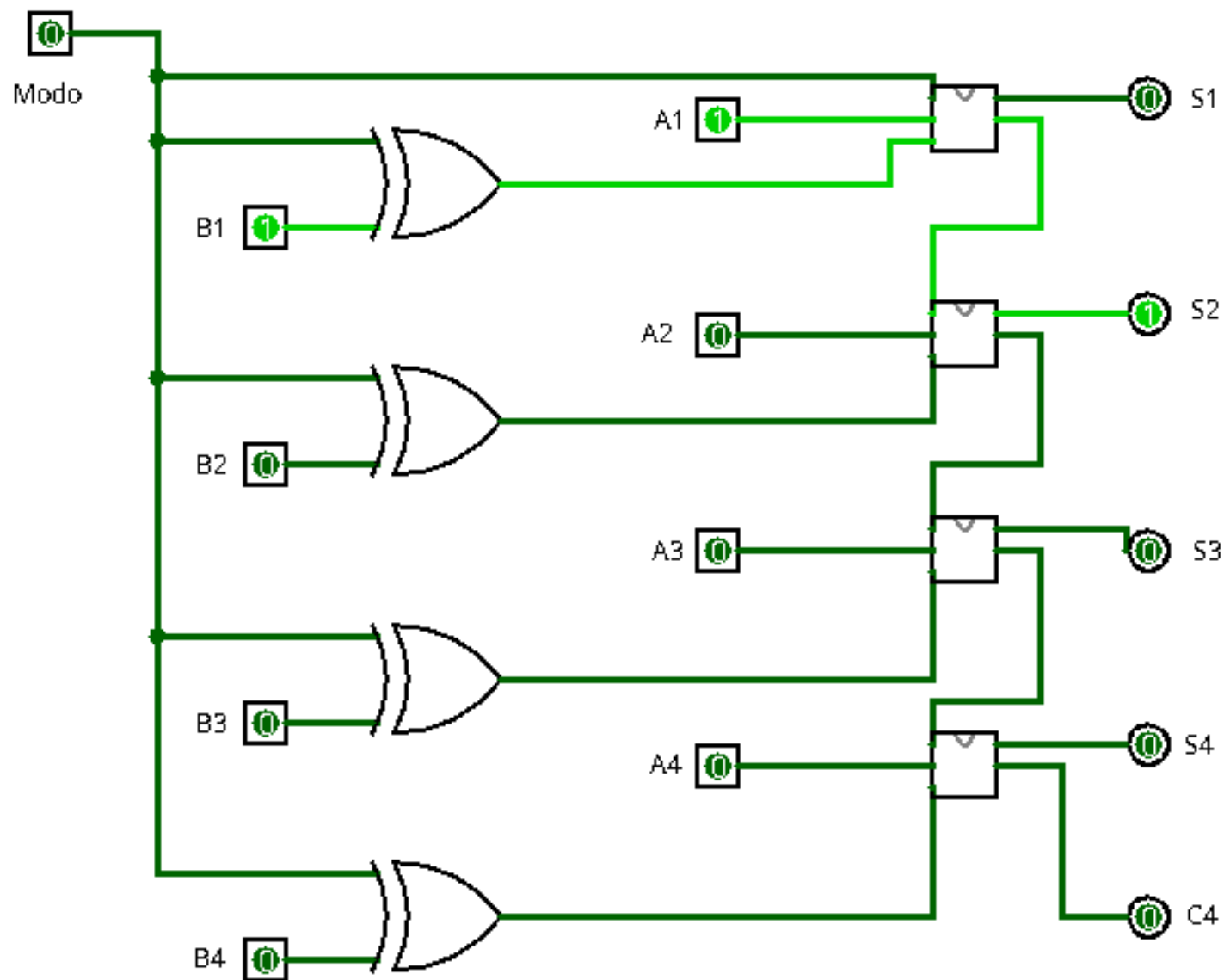

$$A \{0001\} + B \{0001\} = 0010$$

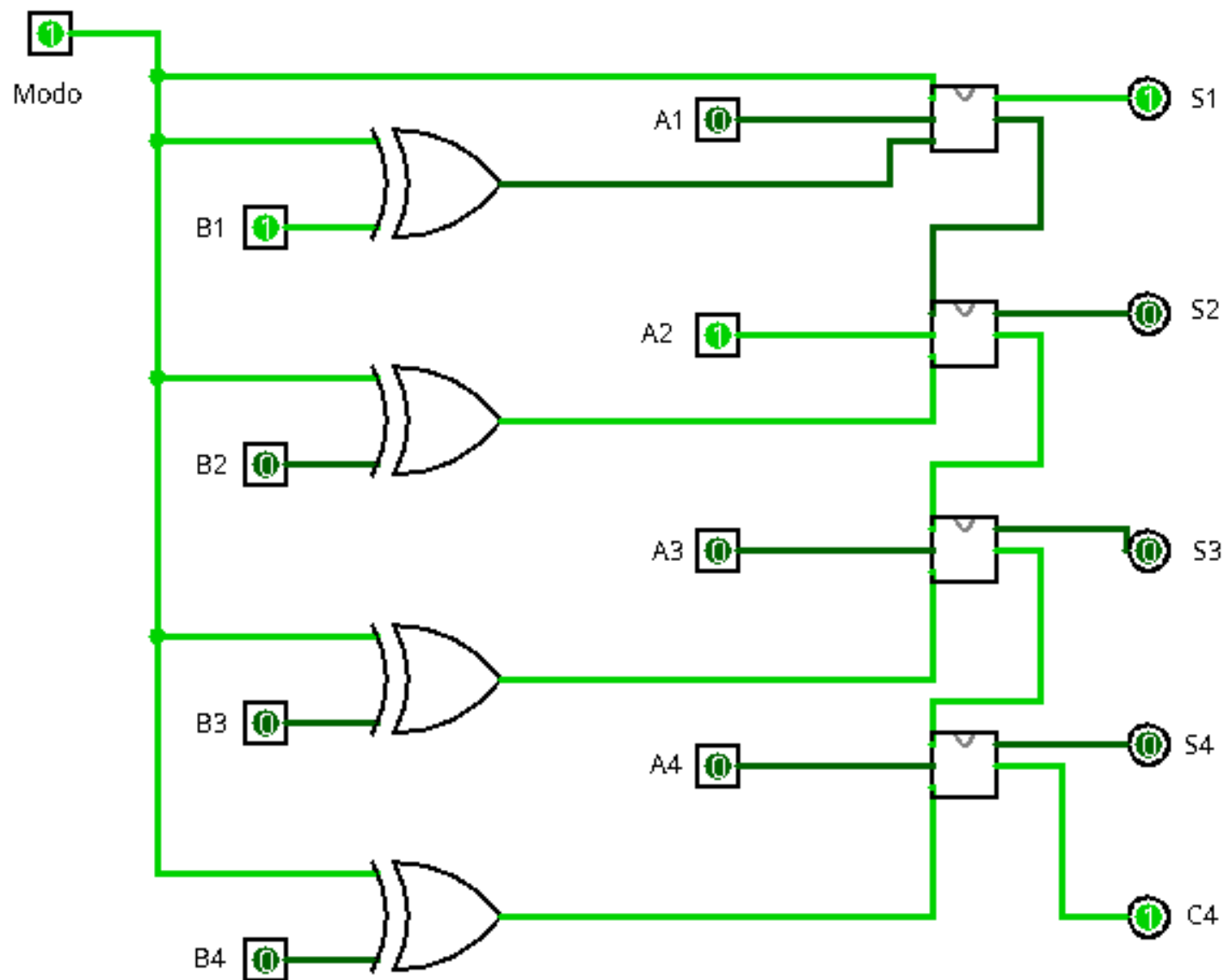

$$A \{0010\} + B \{0001\} = 0001 \{1 \text{ Carry}\}$$